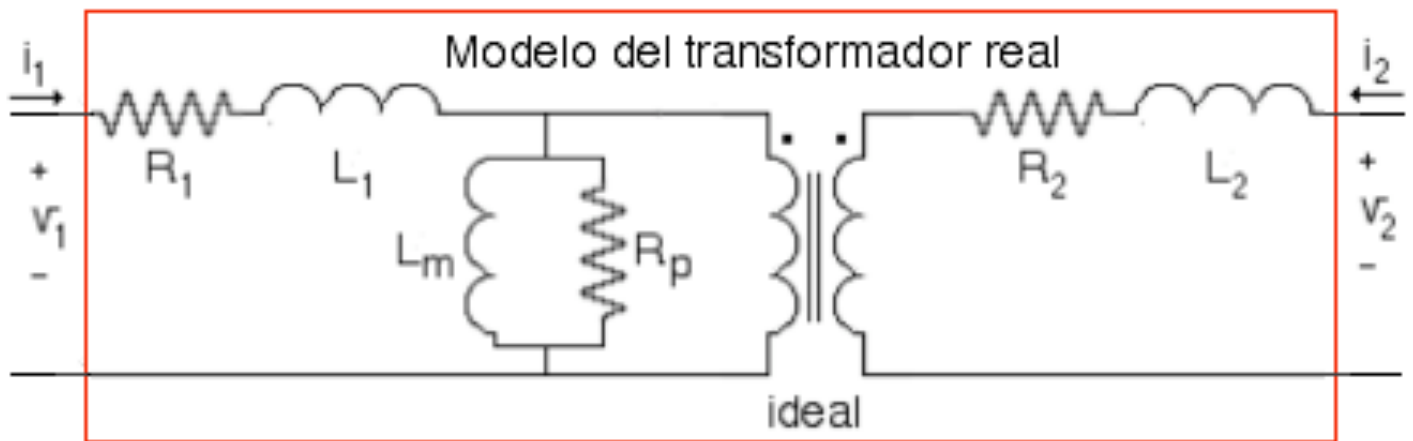


## MODELO DEL TRANSFORMADOR REAL



Reflejando la impedancia del secundario hacia el primario:

