

EC1251
Análisis de Circuitos Eléctricos I
Tarea N° 1

En el circuito de la figura, hallar la relación $\frac{V_0}{V_i}$

