

EC-1251 Tarea #2

- Mediante el teorema de Norton, hallar la corriente I y la potencia en la resistencia $R = 1$ Ohm

- Suponiendo ahora que R es una resistencia variable, hallar su valor para máxima transferencia de potencia, y el valor de esta potencia máxima.

Unidades: Volts, Amperes, Ohms.

